



Univerza v Ljubljani  
Fakulteta  
za računalništvo  
in informatiko

# **Metode logičnega snovanja**

## **Mealyjev avtomat**

Miha Moškon





# Mealyjev avtomat

Izhodna črka je določena s stanjem in vhodno črko.

Vedno obstaja preslikava iz Moorovega avtomata v Mealyjev in obratno.


Opišemo ga lahko z logičnimi enačbami ali STL načinom.



# Opisovanje z logičnimi enačbami

Podan je Mealyjev avtomat:

X \ Y	y <sub>0</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>
x <sub>1</sub>	y <sub>0</sub> /z <sub>1</sub>	y <sub>1</sub> /z <sub>1</sub>	y <sub>2</sub> /z <sub>1</sub>
x <sub>2</sub>	y <sub>1</sub> /z <sub>1</sub>	y <sub>1</sub> /z <sub>1</sub>	y <sub>0</sub> /z <sub>2</sub>

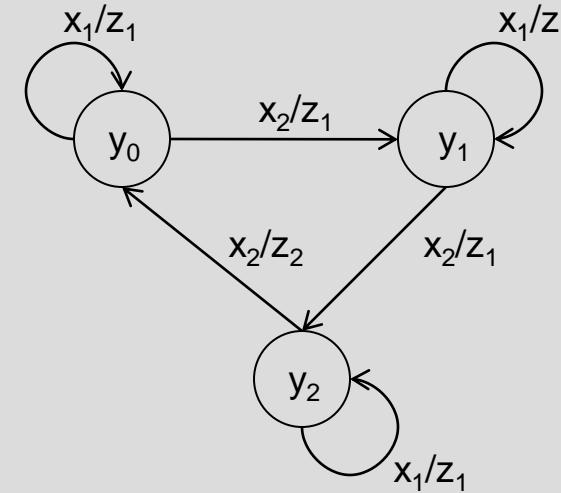

Zapišemo tabelo prehajanja stanj:

		X = 0 (x <sub>1</sub> )			X = 1 (x <sub>2</sub> )		
Q1 Q0		D <sup>1</sup> Q 1	D <sup>1</sup> Q 0	Z	D <sup>1</sup> Q 1	D <sup>1</sup> Q 0	Z
y <sub>0</sub>	0 0	0	0	0 (z <sub>1</sub> )	0	1	0 (z <sub>1</sub> )
y <sub>1</sub>	0 1	0	1	0 (z <sub>1</sub> )	1	0	0 (z <sub>1</sub> )
y <sub>2</sub>	1 0	1	0	0 (z <sub>1</sub> )	0	0	1 (z <sub>2</sub> )



# Opisovanje z logičnimi enačbami (2)

Iz tabele preberemo enačbe avtomata, ki jih zapišemo v proces:

```
Q1 <=  (not rst and (not X and Q1 and not Q0)) or
        (not rst and (X and not Q1 and Q0));

Q0 <=  (not rst and not (X and not Q1 and Q0)) or
        (not rst and (X and not Q1 and not Q0));

z <=  not rst and X and (Q1 and not Q0);
```



# STL opisovanje

Poleg pomožne spremenljivke za novo stanje, potrebujemo tudi pomožno spremenljivko za novo izhodno črko.

Primer (implementaciji avtomata iz prosojnice 3):

```
-- knjiznica, ki jo uporabljamo
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

-- entiteta
entity mealy is
    port (clk, rst, X: in std_logic;
          Z: out std_logic);
end mealy;
```



# STL opisovanje (2)

```
architecture behavioral of mealy is
    type states is (Y0, Y1, Y2);
    signal currSt, nextSt: states; -- pomožni signali
    signal nextZ: std_logic; -- izhodna crka
begin
    process (clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if (rst = '1') then
                currSt <= Y0;
                Z <= '0';
            else
                currSt <= nextSt;
                Z <= nextZ;
            end if;
        end if;
    end process;
```



# STL opisovanje (3)

```
transition_funct:process (currSt, x)
begin
    case currSt is
        when Y0 =>
            if (X = '0') then nextSt <= Y0;
                            else nextSt <= Y1;
            end if;
        when Y1 =>
            if (X = '0') then nextSt <= Y1;
                            else nextSt <= Y2;
            end if;
        when Y2 =>
            if (X = '0') then nextSt <= Y2;
                            else nextSt <= Y0;
            end if;
    end case;
end process;
```



# STL opisovanje (4)

```
output_funcf:process (currSt, x)
begin
    case currSt is
        when Y0 =>
            if (X = '0') then nextZ <= '0';
                               else nextZ <= '0';
            end if;
        when Y1 =>
            if (X = '0') then nextZ <= '0';
                               else nextZ <= '0';
            end if;
        when Y2 =>
            if (X = '0') then nextZ <= '0';
                               else nextZ <= '1';
            end if;
    end case;
end process;
end architecture;
```



# Naloga

S STL opisom realizirajte Mealyjev avtomat, ki bo deloval na sledeč način:

- BTN West: **reset**
- BTN North: izbira naslednjega znaka za izpis
- BTN South: izbira prejšnjega znaka za izpis
- BTN East: **izpis izbranega znaka**



# Izbira znaka za izpis

- Implementirajte števec, ki bo štel od “(100) 0110000” (0) do “(100) 1011010” (Z).
- Ob pritisnjem gumbu BTN North se vsebina števca poveča.
- Ob pritisnjem gumbu BTN South se vsebina števca zmanjša.
- Števec se resetira na vrednost “(100) 0110000” (0) .



# Detekcija pritisnjene gumba

Obstoječi modul `btn_pressed` ob enkratnem pritsku gumba občasno zazna več prehodov.

Modul `btn_pressed` dopolnite tako, da bo zaznal pritisk šele, ko bo gumb pritisnjen vsaj 100 ms.